 



Operational Amplifier



(a) A $\mu\text{A}741$ integrated circuit has eight connecting pins

주요한 단자

 
1. inverting input
2. noninverting input
3. output
4. positive power supply (v_+)
5. negative power supply (v_-)



(b) The correspondence between the circled pin numbers of the integrated circuit and the nodes of the operational amplifier.

- NC : no connection
- Balance(offset null) : compensate for a degradation

Symbol and Circuits

 


An op amp, including power supplies v^+ and v^- .

Common node : reference

- All voltages rise from the reference node.
- All currents come into the amplifier.

Ideal Operational Amplifier

 

- *Op amp*가 선형이기 위해서는
다음의 조건을 만족해야 한다.

$$|v_o| \leq v_{sat}$$

$$|i_o| \leq i_{sat}$$

$$\left| \frac{dv_o(t)}{dt} \right| \leq SR \quad (SR, \text{slew rate})$$

– For μA 741,

$$v_{sat} = 14V, \quad i_{sat} = 2mA, \quad SR = 500,000 V / s$$

Ideal Operational Amplifier

 


Table. Operating Condition for an Ideal Operational Amplifier

<i>Variable</i>	<i>Ideal Condition</i>
<i>Inverting node input current</i>	$i_1 = 0$
<i>Noninverting node input current</i>	$i_2 = 0$
<i>Voltage difference between inverting node voltage v_1 and noninverting node voltage v_2</i>	$v_2 - v_1 = 0$

The ideal operational amplifier

- Ideal operational amplifier
- Op amp input current는 영이다.
 $i_1 = 0, i_2 = 0$
- Input node voltage는 같다.
 $v_2 = v_1$
- * Virtual short condition.

Ideal Operational Amplifier

 


Figure 4.4 (a) Op amp model. (b) Idealized model.


-Ideal OP Amp

(1) Infinite gain, (2) infinite input resistance, (3) zero output resistance


$$R_i \rightarrow \infty, \quad R_o \rightarrow 0, \quad A \rightarrow \infty$$

- 실제 소자 거동(e.g. saturation)을 정확히 묘사하지 못하나, 해석을 단순화.

Op amp 회로의 간략화

 

 An op amp, including power supplies v^+ and v^- .



The ideal operational amplifier

KCL

$$i_2 + i_1 + i_o + i_+ + i_- = 0$$

여기서 i_2, i_1 은 매우 작으므로

$$i_2 = i_1 \approx 0$$

$$\text{따라서, } i_o = -(i_+ + i_-)$$

Input current는 영이지만 output current는 상당히 흐른다.


Op amp 회로는 선형 구간에서 그림과 같이 간략화 할 수 있다.

여기서 $|v_o| < V_+$ 이고

$i_2 + i_1 + i_o = 0$ 은 성립하지 않는다.

왜냐하면 이 회로는 간략화한 회로이기 때문이다.

Nodal Analysis of Op Amp Circuits

 

Op amp : virtual short condition

$$v_2 = v_1, \quad i_1 = i_2 = 0$$

Input 단자에서 KCL 적용.

$$\text{Node 2} \quad \frac{v_1 - v_b}{10k\Omega} + \frac{v_1 - 0}{30k\Omega} + 0 = 0 \quad (2)$$

$$v_1, v_o \text{ 가 미지수} \quad \frac{4}{3}v_1 - v_a - \frac{v_o}{3} = 0 \quad (1')$$


Node 1

$$\frac{v_1 - v_a}{10k\Omega} + \frac{v_1 - v_o}{30k\Omega} + 0 = 0 \quad (1)$$


$$\frac{4}{3}v_1 - v_b = 0 \quad (2')$$

따라서, $v_o = -3(v_b - v_a)$

Bridge Amplifier Circuits (I)

 

 (a) A bridge amplifier,
including the bridge circuit



(b) The bridge circuit

Virtual short condition

$$v_2 = v_I = v_b = 0, \quad i_I = 0$$

$v_c, v_c + v_s$ 로 Node Voltage 정의

Node b의 KCL

$$\frac{0 - (v_c + v_s)}{R_3} + \frac{0 - v_c}{R_4} = 0 \quad (1)$$


Node a의 KCL

$$\frac{v_a - (v_c + v_s)}{R_1} + \frac{v_a - v_c}{R_2} + \frac{v_a - v_o}{R_5} + \frac{v_a}{R_6} = 0 \quad (2)$$

Supernode c, d의 KCL

$$\frac{v_c - v_a}{R_2} + \frac{v_c - 0}{R_4} + \frac{v_c + v_s - v_a}{R_1} + \frac{v_c + v_s - 0}{R_3} = 0 \quad (3)$$

Bridge Amplifier Circuits (II)

 


v_c, v_a, v_o 가 미지수.

$$v_{oc} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) v_s$$

$$\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = -\frac{v_s}{R_3} \quad (1')$$

(c) Its Thévenin equivalent circuit

 


$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) v_a - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) v_c - \frac{1}{R_5} v_0 = \frac{v_s}{R_1} \quad (2')$$

$$-\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) v_a + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) v_c = -\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right) v_s \quad (3')$$

v_a, v_c 를 소거하면 v_0 를 구할 수 있다.

(d) The bridge amplifier, including the Thévenin equivalent of the bridge

Inverting Amplifier

 

(a) Inverting amplifier

$$|v_0| < V_+ \quad \text{이어야 하므로}$$

$$\left| \frac{R_f}{R_1} v_{\text{in}} \right| < V_+ \rightarrow |v_{\text{in}}| < \frac{V_+}{R_f / R_1}$$

R_f 가 없는 *open loop*인 경우

$v_0 = -Av_I$ 이 되고 $i_I \approx 0$ 이므로
 $v_I \approx v_{\text{in}}$ 가 된다.

$$v_2 = 0 \text{이고 } v_2 = v_I \text{이므로 } v_I = 0, i_I = 0$$

$$\text{KCL에서 } i_{R1} + i_{Rf} = 0.$$

$$\frac{0 - v_{\text{in}}}{R_1} + \frac{0 - v_0}{R_f} = 0$$


$$v_0 = -\frac{R_f}{R_1} v_{\text{in}} \quad \left(\frac{R_f}{R_1} : \text{scaling factor} \right)$$

$$\text{따라서, } v_0 = -Av_{\text{in}} \text{이고}$$

$$|v_s| < V_+ / A \quad \text{이어야 하므로}$$

v_{in} 는 매우 작아야 *Op amp*가 선형동작한다.

Noninverting Amplifier

 

(b) Noninverting amplifier

$i_2 \approx 0$ 이므로 R_g 에서의 전압강하 = 0.

따라서, $v_2 \approx v_{\text{in}}$ 이고 $v_I \approx v_2$ 이므로


$$v_I = v_{\text{in}}$$

$$\text{KCL에서 } \frac{v_{\text{in}} - 0}{R_1} + \frac{v_{\text{in}} - v_o}{R_f} = 0$$

$$\frac{v_o}{R_f} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f}\right) v_{\text{in}}$$

$$v_o = \left(\frac{R_f}{R_1} + 1\right) v_{\text{in}}$$

Summing Amplifier

 

$$v_{\text{out}} = - \left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \frac{R_f}{R_2} v_2 + \dots + \frac{R_f}{R_n} v_n \right)$$

(d) Summing amplifier

$v_p = v_n = 0$ 이고 **KCL**을 적용.

$$\frac{v_n - v_o}{R_f} + \frac{v_n - v_1}{R_1} + \frac{v_n - v_2}{R_2} + \frac{v_n - v_3}{R_3} = 0$$

$$v_o = \left(-\frac{R_f}{R_1} \right) v_1 + \left(-\frac{R_f}{R_2} \right) v_2 + \left(-\frac{R_f}{R_3} \right) v_3$$

따라서, v_o 는 scale된 n개의 입력 전압의 합이고 부호는 역전되어 있다.

Noninverting Summing Amplifier

$v_p = v_n$ 이고 KCL을 적용.

$$\frac{v_n - 0}{R_b} + \frac{v_n - v_0}{(K_4 - 1)R_b} = 0 \Rightarrow$$


$$\frac{K_4 v_n}{(K_4 - 1)R_b} = \frac{v_0}{(K_4 - 1)R_b} \Rightarrow v_n = \frac{v_0}{K_4}$$

$$\frac{v_n - v_1}{R_a / K_1} + \frac{v_n - v_2}{R_a / K_2} + \frac{v_n - v_3}{R_a / K_3} + \frac{v_n - 0}{R_a / (1 - (K_1 + K_2 + K_3))} = 0 \Rightarrow$$


$$\frac{K_1 v_n}{R_a} + \frac{K_2 v_n}{R_a} + \frac{K_3 v_n}{R_a} + \frac{(1 - (K_1 + K_2 + K_3)) v_n}{R_a} = \frac{K_1 v_1 + K_2 v_2 + K_3 v_3}{R_a}$$

$$v_n = K_1 v_1 + K_2 v_2 + K_3 v_3$$
 
$$\text{따라서, } v_o = K_4(K_1 v_1 + K_2 v_2 + K_3 v_3)$$




Voltage Follower and Loading Effect

 


Voltage follower
(buffer amplifier)


$$v_- = v_{in} = v_{out}$$

 

(a) Circuit#1 before

 

(b) After Circuit#2 is connected

 

(c) Preventing loading
using a voltage follower

Circuit #1의 출력은 Circuit #2를 연결하는 순간 변하고 만다. 이를 **Loading effect**라고 한다.

그림(b)와 같은 전압은 바뀌게 된다. Op amp의 **voltage follower**를 이용하면 출력전압을 그대로 유지할 수 있다.

Voltage Follower (Buffer or Isolation Amplifier)

 


그림 (a)의 경우 $v_a = \frac{60}{20+60} v_{in} = \frac{3}{4} v_{in}$

그림 (b)의 경우.
30 kΩ 의 저항을 연결했으므로

$$v_b = \frac{60//30}{20+60//30} = \frac{1}{2} v_{in}$$

그림 (c)와 같이 voltage follower를 삽입.
Node a의 KCL


$$\frac{v_a - v_{in}}{20k\Omega} + \frac{v_a - 0}{60k\Omega} = 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{20k\Omega} + \frac{1}{60k\Omega} \right) v_a = \frac{v_{in}}{20k\Omega}$$

$$v_a = \frac{3}{4} v_{in}$$

$$v_{out} = v_a \text{ 이므로 } v_{out} = \frac{3}{4} v_{in}$$

$$i_c = \frac{3}{4} v_{in} / 30k\Omega = v_{in} / 40k\Omega$$

Difference Amplifier

 

$i_+ = 0$ 이므로

$$G_2(v_+ - v_{s2}) + G_g v_+ = 0$$

$i_- = 0$ 이므로

$$G_1(v_+ - v_{s1}) + G_f(v_+ - v_o) = 0$$

두식에서

$$v_o = -\frac{G_1}{G_f}v_{s1} + \left(1 + \frac{G_1}{G_f}\right) \left(\frac{G_2}{G_2 + G_g}\right) v_{s2}$$

만약 $G_1 = G_f$ 이고 $G_2 = G_g$ 이면 $v_o = v_{s2} - v_{s1}$

만약 $G_1 = kG_f$ 이고 $G_2 = kG_g$ 이면 $v_o = k(v_{s2} - v_{s1})$

Saturation & the Active Mode

 


Figure 4.17 Piecewise linear (three-segment) curve for op amp, specifying the active and the positive and negative saturation regions of operation. (a) Finite gain A . (b) (Ideal) infinite gain A .

$$v_d = v_+ - v_- \neq 0$$

- (1) **Finite gain** : typically 10^4 to 10^6 .
- (2) **Saturation** : Output voltage cannot exceed the saturation voltage

Typical Op-Amp

Parameter	Units	μA741	LF351	TL051C	AM	OPA101 OP-07E
Saturation voltage, v_{sat}	V	13	13.5	13.2	13	13
Saturation current, i_{sat}	mA	2	15	6	30	6
Slew rate, SR	V/ μs	0.5	13	23.7	6.5	0.17
Bias current, i_b	nA	80	0.05	0.03	0.012	1.2
Offset current, i_{os}	nA	20	0.025	0.025	0.003	0.5
Input offset voltage, v_{os}	mV	1	5	0.59	0.1	0.03
Input resistance, R_i	M Ω	2	10^6	10^6	10^6	50
Output resistance, R_o	Ω	75	1000	250	500	60
Differential gain, A	V/mV	200	100	105	178	5000
Common mode rejection ratio, $CMRR$	V/mv	31.6	100	44	178	1413
Gain bandwidth product, B	MHz	1	4	3.1	20	0.6

Equivalent Circuit of a 741 Op Amp

 


FIGURE 1-2 Equivalent circuit of a 741 op amp. (Courtesy of Fairchild Semiconductor, a Division of Fairchild Camera and Instrument Corporation.)

Simplified Internal Circuitry of a Basic Op Amp

 


FIGURE 1–10

Simplified internal circuitry of a basic op-amp.

Practical Op-Amp

Ideal op amp.

$$i_1 = 0, \quad i_2 = 0, \quad v_I - v_2 = 0$$

Practical op amp.

- nonzero bias currents (i_{b1}, i_{b2})
- nonzero input offset voltage (v_{os})
- finite input resistance (R_i)
- nonzero output resistance (R_o)
- finite voltage gain (A)

$$i_1 = i_{b1}, \quad i_2 = i_{b2}, \quad v_I - v_2 = v_{os}$$


$$i_{os} = i_{b1} - i_{b2}$$

For μA 741,

$$|i_{b1}| \leq 500\text{nA}, \quad |i_{b2}| \leq 500\text{nA}$$

$$|i_{b1} - i_{b2}| \leq 200\text{nA}$$

$$|v_{os}| \leq 5\text{mV}$$

 

(b) The offsets model of an operational amplifier

Practical Op-Amp


Ideal op amp.

$$i_1 = 0, \quad i_2 = 0, \quad v_I - v_2 = 0$$


Practical op amp.

- nonzero bias currents (i_{b1}, i_{b2})
- nonzero input offset voltage (v_{os})
- finite input resistance (R_i)
- nonzero output resistance (R_o)
- finite voltage gain (A)

 
(d) The offsets and finite gain model of an operational amplifier



 (c) The finite gain model of an operational amplifier




Realistic Model - Inverting Amp(I)

 

(a) An inverting amplifier


- Op amp는 $\mu\text{A } 741$ 임.

 


(b) An equivalent circuit that accounts for the input offset voltage and bias currents of the operational amplifier

- 실제 Op amp는 bias current source 두 개와 offset voltage source 한 개가 ideal Op amp에 더해져 있는 것으로 간주 (그림 (b)).

Realistic Model - Inverting Amp (II)

 

(c) Analysis using superposition

 


- 그림 (c)는 ideal Op amp.

$$\frac{0-v_{in}}{10k\Omega} + \frac{0-v_o}{50k\Omega} = 0$$
$$v_o = -5v_{in}$$

- 그림 (d) : Offset voltage source


$$\frac{v_{os}-0}{10k\Omega} + \frac{v_{os}-v_o}{50k\Omega} = 0 \Rightarrow v_o = 6v_{os}$$

Realistic Model - Inverting Amp (III)

 

- 그림 (e) : Bias current source, i_{b1}
 
$$i_{b1} + \frac{0-0}{10\text{k}\Omega} + \frac{0-v_o}{50\text{k}\Omega} = 0 \Rightarrow v_o = 50\text{k}\Omega \cdot i_{b1}$$



- 그림 (f) : Bias current source, i_{b2}

$$i_n = 0, v_p = v_n = 0 \text{ 이므로}$$

$10\text{k}\Omega$ 에 흐르는 전류=0이고

$50\text{k}\Omega$ 에 흐르는 전류=0. $v_o = 0$

Superposition에 의해서

$$v_o = -5v_{in} + \frac{6v_{os}}{\text{output offset voltage}}$$


Output offset voltage for μA 741

$$= 6 \times \frac{5 \text{ mV}}{\text{최대}} + 50 \text{ k}\Omega \cdot \frac{500 \text{ nA}}{\text{최대}} = 55 \text{ mV}$$

$5v_{in} > 500 \text{ mV}$ 인 영역에서 *offset voltage*를 무시.


Offset Voltage - Inverting Amp

20 k Ω 의 역할

 

- (a) Bias current에 의해 offset 전압이 발생.
- (b) Offset current에 의해 offset 전압이 발생.
- (c) 대개 offset current는 bias current의 $\frac{1}{4}$ 정도.

Real Inverting Op-Amp Circuit

 

$$\text{node } a : \frac{v_n - 0}{R_i} + \frac{v_n - v_s}{R_s} + \frac{v_n - v_o}{R_f} = 0$$

$$\text{node } b : \frac{v_o - v_n}{R_f} + \frac{v_o - A(0 - v_n)}{R_o} = 0$$

$\frac{1}{R_i} = G_i, \frac{1}{R_s} = G_s, \frac{1}{R_f} = G_f, \frac{1}{R_o} = G_o$ 라 하면

$$(G_i + G_s + G_f)v_n - G_f v_o = G_s v_s$$


$$(AG_o - G_f)v_n + (G_f + G_o)v_o = 0$$

$$v_o = \frac{D_2}{D} = \frac{-G_s(AG_o - G_f)v_s}{(G_i + G_s + G_f)(G_f + G_o) + G_f(AG_o - G_f)}$$

*Ideal op amp*의 경우, $A \rightarrow \infty, G_i \rightarrow 0, G_o \rightarrow \infty$ 이므로 이를 대입하면 앞의 예와 같다.

출력 단에 부하저항 R_L 을 연결하면 v_o 가 바뀌며 이 값도 KCL에 의해서 구할 수 있다.

Real Noninverting Op-Amp Circuit

 

$$\text{node } a : G_s v_n + \frac{v_n - v_g}{R_i + R_g} + G_f (v_n - v_o) = 0$$

$$\text{node } b : G_f (v_o - v_n) + G_o (v_o - A(v_p - v_n)) + G_L v_o = 0$$



또한 R_i 와 R_g 에 흐르는 전류가 같으므로

$$\frac{v_n - v_g}{R_i + R_g} = \frac{v_p - v_g}{R_g}$$

여기서, v_p , v_n , v_o 가 미지수이고 식이 세 개이므로 v_o 를 구할 수 있다.

Applications - D/A Converter


Building-Weighted Summing Circuit (I)

  

Node 1 voltage : $E/16$
Node 2 voltage : $E/8$
Node 3 voltage : $E/4$
Node 4 voltage : $E/2$


Applications - D/A Converter

Building-Weighted Summing Circuit (II)

 

Transducer Interface Circuit (I)

 
- Pressure sensor 의 출력을 PC에 입력을 하려면 ADC (analog-digital converter)를 이용해야 한다.
- ADC 는 0 ~ 10 V 의 입력을 필요로 하는데 pressure sensor의 출력은 - 250 mV ~ 250 mV 이다.
- 이것을 증폭시켜야 한다.




$$-250 \text{ mV} \leq v_1 \leq 250 \text{ mV}$$

$$0 \text{ V} \leq v_2 \leq 10 \text{ V}$$
 
$$v_2 = a \cdot v_1 + b \Rightarrow v_2 = 20v_1 + 5 \text{ V}$$



Transducer Interface Circuit (II)

 

- Inverting amplifier,
voltage follower, summing
amplifier를 이용하여 회로를
완성한다.

