

1.

(a) (5 pts)

$x_i y_i$	00	01	01	$0\bar{1}$	$0\bar{1}$	11	$1\bar{1}$	$\bar{1}\bar{1}$
$x_{i-1} y_{i-1}$	-	neither is $\bar{1}$	at least one is $\bar{1}$	neither is $\bar{1}$	at least one is $\bar{1}$	-	-	-
$c_i$	0	1	0	0	$\bar{1}$	1	0	$\bar{1}$
$u_i$	0	$\bar{1}$	1	$\bar{1}$	1	0	0	0

(단, 10인 case나  $\bar{1}0$ 인 case는 위의 경우에서 둘을 바꾼 경우와 동일하므로 생략한다)

위와 같이 각 bit position에 대해  $c_i, u_i$ 를 구한 다음, 아래와 같이 sum을 구한다.

$$s_i = u_i + c_{i-1}$$

위의 table을 맞게 construct한 경우 (4 pts)

- 단순히 binary SD number system을 설명한 경우 (1 pts)
- 위의 table 대신 아래의 식을 쓴 경우 (4 pts)

$$c_i = \begin{cases} 1, & \text{if } (x_i + y_i) \geq 1 \\ \bar{1}, & \text{if } (x_i + y_i) \leq \bar{1} \\ 0, & \text{if } (x_i + y_i) = 0 \end{cases}$$

$$u_i = x_i + y_i - 2c_i$$

sum을 구하는 식을 맞게 썼을 경우 (1 pts)

- 첨자를 표시하지 않은 경우 (0.5 pts)

(b) (10 pts)

만일  $\bar{1} \leq s_i \leq 1$ 이 만족된다면 carry propagation이 없다.  
 00, 11,  $1\bar{1}$ ,  $\bar{1}\bar{1}$ 인 경우에는  $u_i$ 가 0이므로 항상 조건을 만족한다.  
 01인 경우에는, 두 경우로 나누어 생각한다.  
 (1) neither of  $x_{i-1} y_{i-1}$  is  $\bar{1}$   
 이 경우에  $u_i$ 는  $\bar{1}$ 이므로  $c_{i-1}$ 이  $\bar{1}$ 가 아니면 조건을 만족한다. 그런데  $x_{i-1} y_{i-1}$ 가 둘 다  $\bar{1}$ 가 아니므로  $c_{i-1}$ 이  $\bar{1}$ 가 될 수 없다.  
 (2) at least one of  $x_{i-1} y_{i-1}$  is  $\bar{1}$   
 이 경우에  $u_i$ 는 1이므로  $c_{i-1}$ 이 1이 아니면 조건을 만족한다. 그런데  $x_{i-1} y_{i-1}$  둘 중 하나가  $\bar{1}$ 가 이므로  $c_{i-1}$ 이 1가 될 수 없다.  
  
 $0\bar{1}$ 인 경우에도, 두 경우로 나누어 생각한다.  
 (1) neither is  $\bar{1}$   
 이 경우에  $u_i$ 는  $\bar{1}$ 이므로  $c_{i-1}$ 이  $\bar{1}$ 가 아니면 조건을 만족한다. 그런데  $x_{i-1} y_{i-1}$ 가 둘 다  $\bar{1}$ 가 아니므로  $c_{i-1}$ 이  $\bar{1}$ 가 될 수 없다.  
 (2) at least one is  $\bar{1}$   
 이 경우에  $u_i$ 는 1이므로  $c_{i-1}$ 이 1이 아니면 조건을 만족한다. 그런데  $x_{i-1} y_{i-1}$  둘 중 하나가  $\bar{1}$ 가

이므로  $c_{i-1}$ 이 1가 될 수 없다.

Carry propagation이 없는 조건을 쓴 경우 (3 pts)

각 case에 대해 해당 조건이 만족됨을 보인 경우 (각각 1 pts씩)

- 만일 (a)에서 table 대신 수식을 쓴 경우, carry propagation이 발생하므로 carry propagation이 없는 경우에 대해서만 설명한 경우 (2 pts)

- (a)에서 수식을 썼는데, carry propagation이 없다고 한 경우 (0 pts)

앞의 (a)를 정확히 썼는데, 단순히 말로 carry propagation이 없다고 풀어쓴 경우 (5 pts)

2.

(a) (5 + 5 pts)

								$-a_7$	$a_6$	$a_5$	$a_4$	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$																	
							<b>X</b>	$-x_7$	$x_6$	$x_5$	$x_4$	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$																	
							$+1$	$\overline{a_7x_0}$	$a_6x_0$	$a_5x_0$	$a_4x_0$	$a_3x_0$	$a_2x_0$	$a_1x_0$	$a_0x_0$																	
								$\overline{a_7x_1}$	$a_6x_1$	$a_5x_1$	$a_4x_1$	$a_3x_1$	$a_2x_1$	$a_1x_1$	$a_0x_1$																	
<b>+</b>									$\overline{a_7x_2}$	$a_6x_2$	$a_5x_2$	$a_4x_2$	$a_3x_2$	$a_2x_2$	$a_1x_2$	$a_0x_2$																
										$\overline{a_7x_3}$	$a_6x_3$	$a_5x_3$	$a_4x_3$	$a_3x_3$	$a_2x_3$	$a_1x_3$	$a_0x_3$															
											$\overline{a_7x_4}$	$a_6x_4$	$a_5x_4$	$a_4x_4$	$a_3x_4$	$a_2x_4$	$a_1x_4$	$a_0x_4$														
												$\overline{a_7x_5}$	$a_6x_5$	$a_5x_5$	$a_4x_5$	$a_3x_5$	$a_2x_5$	$a_1x_5$	$a_0x_5$													
													$\overline{a_7x_6}$	$a_6x_6$	$a_5x_6$	$a_4x_6$	$a_3x_6$	$a_2x_6$	$a_1x_6$	$a_0x_6$												
														$-1$	$a_7x_7$	$\overline{a_6x_7}$	$\overline{a_5x_7}$	$\overline{a_4x_7}$	$\overline{a_3x_7}$	$\overline{a_2x_7}$	$\overline{a_1x_7}$	$\overline{a_0x_7}$										
																	<b>-P<sub>15</sub></b>	$P_{14}$	$P_{13}$	$P_{12}$	$P_{11}$	$P_{10}$	$P_9$	$P_8$	$P_7$	$P_6$	$P_5$	$P_4$	$P_3$	$P_2$	$P_1$	$P_0$

위와 같은 그림을 그리거나 혹은 말로 풀어쓰고, 이를 설명한다.

(1) 과정

왜 +1, -1, inversion 등을 사용하는지에 대한 설명 (5 pts)

- 단순히 multiplication에 대한 설명만 있는 경우 (2 pts)

(2) 결과

위의 그림을 정확히 그린 경우 (MSB의 -1을 1로 쓰고 2's complement라는 말을 한 경우 포함) (5 pts)

- 일부 잘못된 경우 (2 pts)

(b) (5 pts)

최대 8개의 partial product가 존재한다. 한 단계를 거치면 4개로 줄일 수 있고, 두 단계를 거치면 2개로 만들 수 있다.

즉, 두 단계가 필요하다.

두 단계를 맞춘 경우 (5 pts)

틀린 경우 (0 pts)

(c) (5 pts)

(a)의 그림을 확인하면 output이 16-bit이다. 일반적으로 8-bit 2개를 곱하면 16-bit 결과가 나오므로 16-bit adder가 필요하다. 단 LSB의 경우, partial product가 하나이므로 굳이 더할 필요가 없으므로 15-bit adder를 써도 된다.

16-bit, 혹은 15-bit이라고 쓴 경우 (5 pts)

- 그 외 15-bit보다 작은 bit을 쓴 경우 (2 pts)

(d) (5 + 5 pts)

Carry-lookahead adder, Carry-skip adder, Conditional-sum adder 등 log n의 속도를 낼 수 있는 adder 중 하나를 block diagram으로 그리고, 해당 adder의 속도를 제시한다.

Block diagram을 정확히 그린 경우 (5 pts)

- 만일 block diagram 대신 verilog code를 작성한 경우 (5 pts)


해당 adder의 속도를 제시한 경우 (Gate delay를 가정하고 속도를 이에 따라 나타내면 된다) (5 pts)

- 단순히 log N adder를 쓴다고 한 경우 (3 pts)

RCA를 쓴 경우 (총 2 pts)

3.

(a) (5 pts)

 

(a) Logic diagram

M1	M0	Function
0	0	Scan mode
0	1	MISR
1	0	Clear register
1	1	Parallel load

(b) Function selection

Scan mode : scan-path method를 지원한다.

MISR (Multiple-input signature register) : signature analysis를 지원한다.


Clear mode : register의 내용을 clear한다.

Parallel-load mode : 각 register에 parallel load를 수행한다.

Logic diagram을 정확히 그린 경우 (M0, M1의 경우 명확히 표현해야 한다) (2 pts)

Function selection에 대해 정확히 나타낸 경우 (1 pts)  
 각 mode에 대한 설명 (각 0.5 pts씩)

(b) (5 pts)

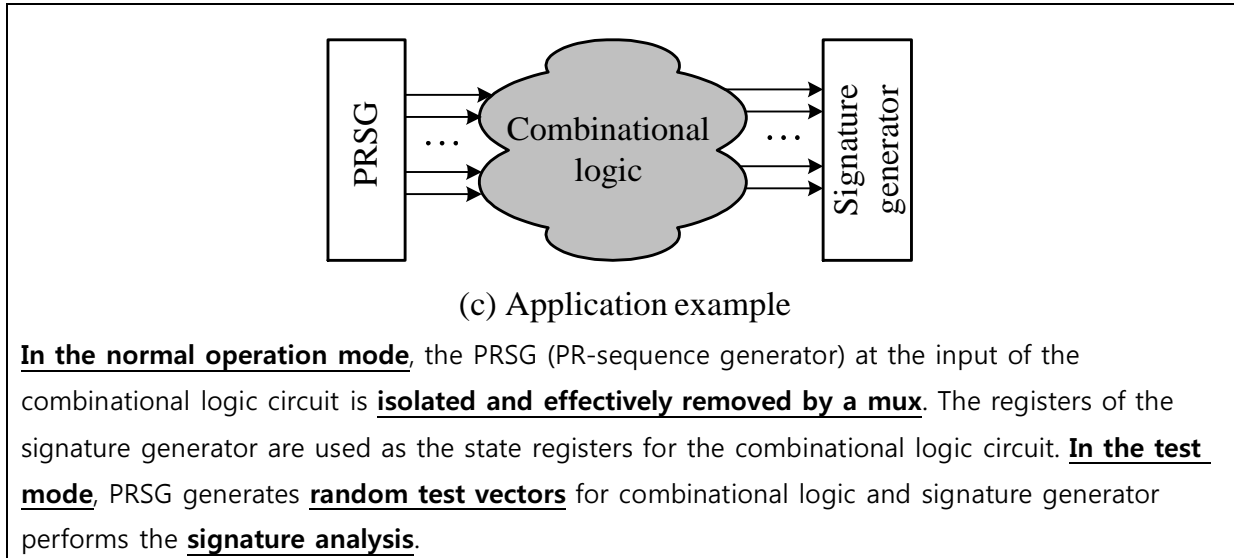

PRSG, combinational logic, signature generator로 구성된 그림 (2 pts)

Normal mode와 test mode를 구분하여 설명 (1 pts)

각각의 mode에서 PRSG, signature generator가 어떻게 사용되는지 설명 (각 1 pts)

4. (2 + 2 + 2 + 2 + 2 pts)

- (a) fault model  
 Fault model is an **engineering model** of the physical **defect in a circuit**.
- (b) fault coverage  
 Fault coverage is defined as **the number of detected faults divided by total number of faults**.  

$$\text{fault coverage} = \frac{\text{number of detected faults}}{\text{total number of faults}}$$
- (c) slack time  
 Slack time is defined as the **subtraction** of **the arrival time from the required time**.  

$$\text{slack time} = \text{required time} - \text{arrival time}$$
- (d) structural coverage  
 Structural coverage indicates which **key parts of the HDL code structure** have been **covered**.
- (e) functional coverage  
 Functional coverage makes sure that **all possible legal values of input stimuli** are exercised in **all possible combinations at all possible times**.

밑줄 친 부분의 내용이 들어가야 함 (각 1 pts씩)

- (e)의 경우, 해당 회로가 기능을 제대로 수행하는지를 확인한다고 써도 (2 pts)

- 그 외 다른 방식으로 설명한 경우 맞으면 (2 pts) 일부 내용이 틀리면 (1 pts) 의미가 불분명한 경우 (0 pts)

5.

(a) (5 pts)

False paths, multi-cycle paths

둘 다 맞았을 경우 (5 pts)

- 오기라고 생각되는 경우에도 (5 pts) (ex: false path -> fault path)

하나만 맞았을 경우 (2 pts)

(b) (10 pts)

False path : a timing path that **does not propagate a signal**

Multi-cycle path : a timing path where **data takes more than one cycle** to reach its destination

밑줄 친 부분의 내용이 들어가야 함 (각 5 pts)

틀릴 경우 (0 pts)

6.

(a) (2 pts)

$x_i \frac{df(X)}{dx_i} = 1$  이 되는 input test vector를 찾는다.

수식을 정확히 쓴 경우에만 (2 pts)

- 만일 위의 수식을 만족하지 않는 경우를 찾는다고 쓴 경우 (1 pts)

(b) (2 pts)

$x_i' \frac{df(X)}{dx_i} = 1$  이 되는 input test vector를 찾는다.

수식을 정확히 쓴 경우에만 (2 pts)

- 만일 위의 수식을 만족하지 않는 경우를 찾는다고 쓴 경우 (1 pts)

(c) (6 pts)

f를 node로 사용하므로, F(X)로 회로의 logic function을 써서 뜻을 명확히 한다.

$$f = bc$$

$$F(X, f) = a + f + d + e$$

$$\begin{aligned} \frac{dF}{df} &= (a + 1 + d + e) \oplus (a + 0 + d + e) \\ &= (a + d + e)' = a'd'e' \end{aligned}$$

따라서,

$$f' \frac{dF}{df} = (b' + c')a'd'e' = a'b'd'e' + a'c'd'e'$$

이로부터 다음과 같은 test vector set을 얻는다.

$$\{(0, 0, \emptyset, 0, 0), (0, \emptyset, 0, 0, 0)\}$$

f를 정확히  $f = bc$ 로 표현한 경우 (1 pts)

$\frac{dF}{df}$ 를 정확히 구한 경우 (2 pts)

test vector set을 정확히 구한 경우 (3 pts)

7.

(a) (2 pts)

x	y	z	Faults covered
0	0	D	z/0
0	1	D	x/1, z/0
1	0	D	y/1, z/0
1	1	D'	x/0, y/0, z/1

정확히 맞을 경우 (faults covered는 관계없음) (2 pts)

하나라도 틀린 경우 (0 pts)

(b) (2 pts)

x	y	z
D	0	D'
0	D	D'
D'	0	D
0	D'	D

정확히 맞을 경우 (2 pts)

하나라도 틀린 경우 (0 pts)

(c) (2 pts)

x	y	z
0	∅	0
∅	0	0
1	1	1

정확히 맞을 경우 (2 pts)

- sc가 아닌 AND의 truth table을 단순히 그렸을 경우 (1 pts)

그 외의 경우 (0 pts)

(d) (6 pts)

(1) fault sensitization

select a pdcf for the fault for which a test pattern is to be generated

(2) D-drive

use pdcs to propagate the D signal to at least one primary output of the circuit

(3) Consistency operations

use the sc of each logic module to perform the consistency operation

각 단계에 대한 설명 (pdcf, pdc, sc에 대한 내용이 반드시 있어야 함) (각 2 pts씩)

- pdcf, pdc, sc에 대한 내용은 빠졌으나, 내용은 맞을 경우 (1 pts씩)

(e) (6 pts)

a	b	c	d	e	f	g	h	i
1							0	D
					1	1	0	
	1	1			1			
			0	0		1		

첫째 줄이 fault sensitization에 해당한다.

a와 연결된 OR gate의 output이 primary output에 해당하므로 D-drive는 아무런 변화를 가져오지 않는다.

둘째 줄부터 넷째 줄은 consistency operation에 해당한다.

따라서 test vector는 {(1, 1, 1, 0, 0)}에 해당한다.

fault sensitization에 해당하는 부분, 즉 pdcf를 정확히 선택한다 (2 pts)

consistency operation에 해당하는 부분 (2 pts)

- D-drive를 진행한 중간 결과가 있을 경우 (-1 pts)

결과 test vector를 정확히 제시한 경우 (2 pts)

8.

(a) (4 pts)

Fault simulation is to select a primary input combination and determine its fault detection capabilities by simulation. For each combination of inputs, **(1)both fault-free and faulty circuits are simulated in parallel and their outputs are compared.** If two circuits produce **different outputs, the input combination becomes the test vector.** **Simulation is repeated until** all faults are covered, at least an acceptable number of faults are covered, or some predefined stopping point is reached.

(1)은 반드시 있어야 함 (2 pts)

언제 input combination이 test vector가 되는지 써야 함 (1 pts)

repeat until의 조건은 세 가지 중 하나라도 쓰면 (1 pts)

(b) (6 pts)

x	y	z	f	f <sub>x0</sub>	f <sub>x1</sub>	f <sub>y0</sub>	f <sub>y1</sub>	f <sub>z0</sub>	f <sub>z1</sub>	f <sub>a0</sub>	f <sub>a1</sub>	f <sub>f0</sub>	f <sub>f1</sub>	Faults detected
0	0	0	1	1	1	*	1	*	<u>0</u>	1	<u>0</u>	<u>0</u>	1	z1, a1, f0
0	0	1	0	0	0	*	0	*	*	0	*	*	<u>1</u>	f1
0	1	0	1	1	<u>0</u>	1	1	*	*	1	*	*	*	x1
0	1	1	0	0	*	0	0	*	*	0	*	*	*	
1	0	0	1	1	*	1	<u>0</u>	1	*	1	*	*	*	y1
1	0	1	0	0	*	0	*	<u>1</u>	0	0	*	*	*	z0
1	1	0	0	<u>1</u>	0	<u>1</u>	0	*	0	<u>1</u>	0	*	*	x0, y0, a0
1	1	1	0	*	0	*	0	*	0	*	0	*	*	

(\*은 해당 input pattern에 대해 simulation이 수행되지 않았음을 의미한다)

(밑줄 친 부분이 column method에 의해 발견된 fault에 해당한다)

test vector는  $\{(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (1,0,0), (1,0,1), (1,1,0)\}$  가 된다.

---

Table을 위의 형태로 construct한 경우 (1 pts)

column method를 정확하게 진행한 경우 (2 pts)

- reduction을 수행한 경우, reduction에 대해서 column method를 정확하게 진행해야 한다.
- column을 위와 다르게 배열한 경우에도 column method를 정확히 진행해야 한다.

test vector를 정확히 구한 경우 (3 pts)

- 3개 이상의 test vector를 정확히 구한 경우 (2 pts)
- reduction을 수행한 경우, 이에 맞게 test vector를 구하면 된다