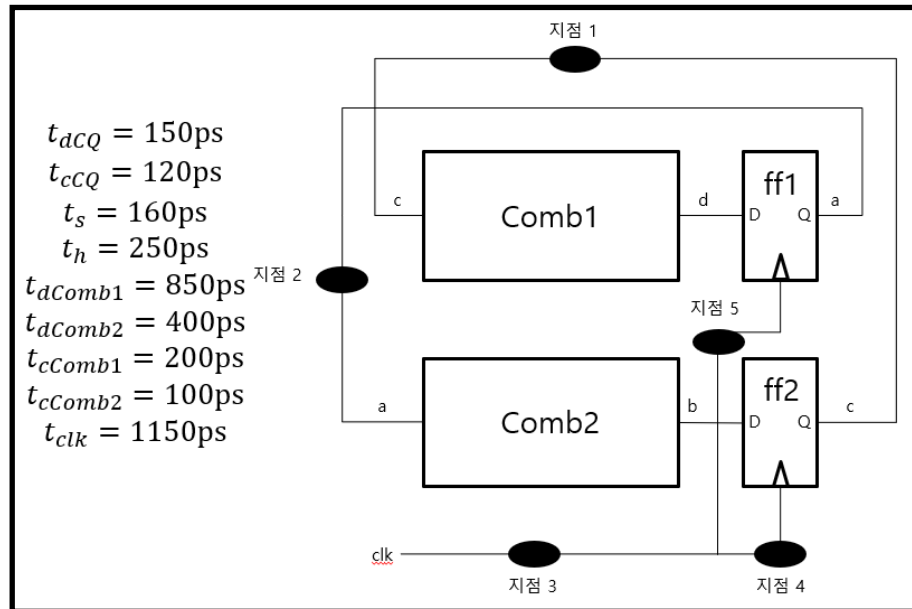


---

# Problem Set 1 – Timing


# Problem 1

- Timing 관련 문제이다 아래 회로에 대한 질문에 답하여라.  $t_{dcQ}$ ,  $t_{ccQ}$ ,  $t_s$ ,  $t_h$ 는 각각 Flip-flop의 clock-to-Q propagation delay, clock-to-Q contamination delay, setup time, hold time을 의미하며  $t_{dComb}$ ,  $t_{cComb}$ 는 각각 Combinational logic의 propagation delay, contamination delay 그리고  $t_{clk}$ 는 clock period를 의미한다. (단, 현재 회로 상에서 Flip-flop ff1, ff2에 도착하는 clock signal time은 같다고 가정한다.)



 
# Problem 1.1

- 아래 회로에 대해 가장 작은 hold time slack과 setup time slack 값을 각각 구하여라.



# Problem 1.2

 - 1.1에서 negative slack 이 발생할 경우, timing violation 이기 때문에 이를 해결해야 한다. 최소 개수의 buffer를 이용하여 timing violation을 완전히 해결하고자 할 때, 위 회로의 어느 지점(들)에 몇 개의 buffer를 삽입하면 되는가? 이유를 적어 설명하여라.(단, 사용할 buffer의 delay는 20ps이다.)



---

# Problem Set 2 – Meta-stability and number systems

## Problem 1.1

---

- 어떤 회로에 대하여, 해당 회로 외부에서 비동기 입력 signal a가 들어온다고 가정하자. 또한 이 회로의 clock period는 1ns이며, signal a을 입력으로 바로 받는 회로 내부의 flip-flop f에 대한 setup time = 30ps, hold time = 15ps이라고 가정하자. 이 경우, signal a의 state transition에 대해 flip-flop f의 출력 state가 meta-stability state에 빠질 확률은 몇 % 인가?

## Problem 1.2

---

- 1.1 에서 구한 확률이 너무 클 경우, 해당 회로를 개선할 필요가 있다. 이때 해결할 수 있는 방안으로 강의 시간에 Brute-Force Synchronizer를 소개하였다. 이것의 구조는 어떠한 것이며, 어떤 원리로 확률을 줄이는지 설명하여라.

## Problem 2.1

---

- 십진법으로 나타내어진 숫자  $-1.46$ 을 s2.2 fixed-point format으로 변환하여라. 이 때, absolute error와 relative error를 각각 구하여라.



## Problem 2.2

---


- 이진법 5E3 floating-point format(bias = 0)으로 나타내어진 숫자 01010110를 십진법으로 변환하여라.

---

# Problem Set 3 – Memory cells and Huffman encoding

# Problem 1

- 메모리 셀에 대한 문제이다. 아래 문제에 나온 칸을 채워라

 

# Problem 1

---

- SRAM write는 아래 2 단계로 작동된다.  
(단계 1) 저장하려는 data에 맞게 \_\_\_\_\_ 설정  
(단계 2) \_\_\_\_\_ 을 \_\_\_\_\_ 로 설정
- SRAM read는 아래 3 단계로 작동된다.  
(단계 1) \_\_\_\_\_ 을 \_\_\_\_\_  
(단계 2) \_\_\_\_\_ 을 \_\_\_\_\_ 로 설정  
(단계 3) \_\_\_\_\_ 의 한쪽이 \_\_\_\_\_ 것을 감지
- Flash write는 gate에 강한 전압을 걸어 주어 전자가 Oxide를 통과하는 원리를 이용한 것이다. 즉, 전자가 floating gate에 들어가면 cell이 program이 되었다고 하며, 반대로 빠져나오면 erase 되었다고 한다. Program 된 cell은 \_\_\_\_\_ 가 높아지고 Erase 된 cell은 \_\_\_\_\_ 가 낮아진다.



## Problem 2.1

---

- **ROM1**은 각 문자의 length와 문자열을 저장한다. Input에 맞는 output을 작성하라.

정답 :

Input: 5'b01011 → ROM1 → Output: 13'b \_\_\_\_\_

Input: 5'b01001 → ROM1 → Output: 13'b \_\_\_\_\_

Input: 5'b01101 → ROM1 → Output: 13'b \_\_\_\_\_

## Problem 2.2

---

- **ROM2**는 tree를 저장한다. Input에 맞는 output을 작성하라.

정답 :

Input: 6'b000001 → ROM2 → Output: 6'b\_\_ \_ \_ \_ \_ \_

Input: 6'd000101 → ROM2 → Output: 6'b\_\_ \_ \_ \_ \_ \_

Input: 6'd001100 → ROM2 → Output: 6'b\_\_ \_ \_ \_ \_ \_

Input: 6'd010111 → ROM2 → Output: 6'b\_\_ \_ \_ \_ \_ \_

## Problem 2.3

---

- Huffman encoder의 input에 문자가 계속 입력된다면 obits[8] 신호는 일정 시간 이후로 항상 의미 있는 값만을 출력한다. 이를 가능케하는 이유를 clock cycle 단위로 자세히 설명하고 이와 가장 관련 있는 **module 이름** (볼드 처리된 것) **하나**를 적어라.



## Problem 2.4

---

- Huffman decoder에 ftype 신호가 필요한 이유를 설명하라.

---

Problem Set 4 –  
FSM design and counter design

# Problem 1.1

---

Input의 X(1-bit)와 Output Z(1-bit)가 존재한다. Input의 순서가 1011 혹은 1101 경우일 때를 포함 그 이후의 Output은 1을 출력한다. 처음 State는  $S_0$ 에서 시작한다.

- 위의 조건을 만족하는 State transition diagram을 Moore Machine으로 나타내고, State transition table을 작성하시오. (단, state의 개수가 최소가 되도록 할 것)


## Problem 1.2

---



- 1.1에서 작성한 내용을 바탕으로 State를 3개의 D-Flip Flop을 이용하여 implement한다고 할 때, 각 state와 output에 대한 나올 수 있는 간소화된 Sum Of Product(SOP) Boolean 식 중 가장 간소화 된 SOP Boolean 식을 K-map을 이용하여 나타내시오. (단, 가장 간소화된 SOP 식이란 가장 적은 개수의 sum과 가장 적은 개수의 product를 사용한 것)
 
## Problem 2

- 아래 주어진 4-bit synchronous up-counter 2개와 최소 개수의 logic gate를 사용하여 0010010에서 1101101까지 count up하고 반복하는 7-bit counter module을 구현하여라. 이때, 외부 RESET 신호가 들어올 때 카운터는 0010010 상태에서 시작한다. (단, LD는 D값을 Q값으로 load, UP은 count up, R은 Q값을 0으로 reset하며 우선순위는  $R > LD > UP$ 이다. 사용 가능한 logic gate는 NAND, NOR, AND, OR, XOR, XNOR, INV로 가정하고 input 개수에는 제한이 없다.)



[4-bit up-counter]

  


---

# Problem Set 5 - Microcoded FSM
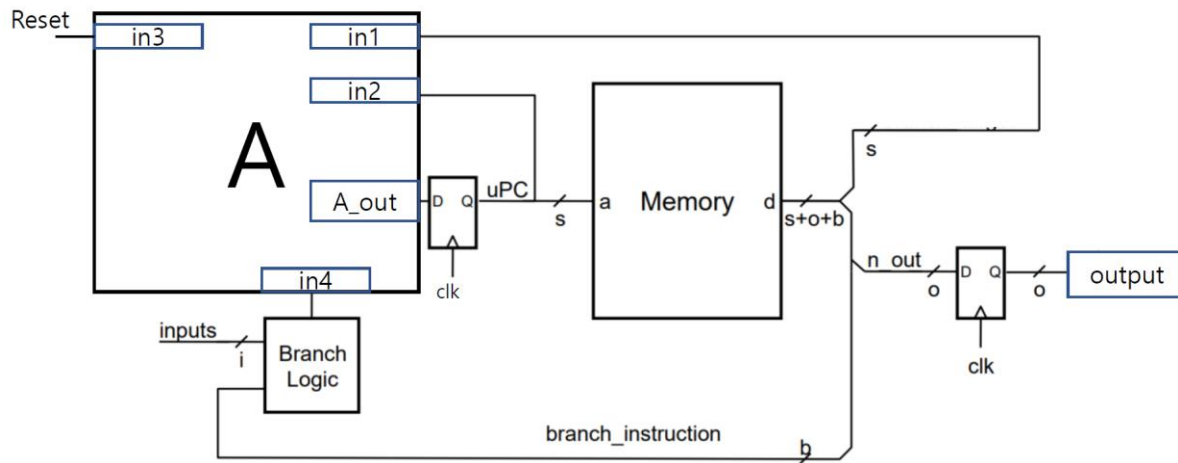
# Problem 1

- 아래의 그림은 **Instruction sequencing**을 활용한 microcoded FSM을 구현한 회로이다.





## Problem 1.1

---

- Instruction sequencing이 올바르게 동작할 수 있도록, 주어진 회로의 A 부분을 verilog로 구현하시오.(state의 bit수는 s이며, in1, in2, in3, in4, A\_out으로 표현할 것. Reset 신호를 받으면 A\_out은 0으로 초기화된다.)

## Problem 1.2

---

- 주어진 회로처럼 Instruction sequencing을 활용하여 microcoded FSM을 구성하였을 때에, memory의 size를 줄일 수 있는 이유가 무엇인가?

# Problem 1.3

- 아래 table은 주어진 회로의 block diagram 속 memory table이다. 조건들을 참고하여 timing diagram 속 (A)~(G)를 올바르게 표현하시오

**Conditions**

- 주어진 회로의 branch logic은  $((brinst[0] \& in[0]) \mid (brinst[1] \& in[1])) \wedge brinst[2]$ 로 정의되어 있다.
- 아래 그림은 memory에 저장되는 micro instruction 구조이다.
 


Index    2   1   0        2   1   0        3   2   1   0

br inst	br target	outputs
← 3 →	← 3 →	← 4 →
- Posedge triggered Flip-Flop을 이용한다.
- Output은 binary representation으로 표현된다.

Address	Data
000	1110000100
001	0010100010
010	0100010001
011	1000001000
100	0010100101
101	1000001111

# Problem 1.3

---

 

---

# Problem Set 6 - Parallel multiplier and adder




# Problem 1.1

---

- 앞의 그림 (b)에서 compressor의 역할을 설명하여라.
 
## Problem 1.2

- Compressor에서 Full Adder(FA)와 Half Adder(HA)를 이용할 때의 결과를 그려보아라.





 
## Problem 1.3

---

- $A(3:0)$ 가 0이 아닌 6의 배수일 때 (2)의 FA와 HA를 이용해 compressor를 구현하고자 한다. 이때 FA의 cost는 3, HA의 cost는 2일 때 cost가 최소가 되도록 compressor의 작동 과정을 그림으로 보이고 최소 cost를 구하라. (FA와 HA를 사용할 때 그림에 명시하도록 할 것)




## Problem 1.4

---

- Compressor를 구현할 때 Carry Save Adder(CSA) 방법을 사용할 때의 **장점**을 설명하여라
 
## Problem 2.1

- 왼쪽의 logic gate들은 오른쪽과 같은 full adder(FA)를 표현한다. 오른쪽의 **FA만을** 이용하여 12-bit의 ripple carry adder(RCA)를 그려보시오. 아래의 표를 참고하여 해당 adder의 area와, input A[0] 혹은 B[0]부터 마지막 sum bit인 S[11]까지의 delay를 구하시오.




	Area ( $\mu\text{m}^2$ )	Delay (ns)
2-input XOR gate	8	60
2-input AND gate	6	30
2-input OR gate	6	40
 
## Problem 2.2




---


- Parallel prefix adder의 group propagate  $P_{i:j}$ 와 group generate  $G_{i:j}$ 를  $P_{i:k}$ ,  $P_{k-1:j}$ ,  $G_{i:k}$ ,  $G_{k-1:j}$ 로 표현하고 logic gate로 표현하시오. 이때, **2-input logic gate**만을 이용하여라. ( $P_{n:m}$ 은 n번째에서 m번째의 propagate를 의미한다.)


   
## Problem 2.3

- 12-bit parallel prefix adder를 2)에서 구한 logic gate를 이용하여 아래의 tree structure에 표현하여라. 이때 2.2 에서 구한 logic gate는 검은색 상자로 대체하여 그리시오. tree structure의 일부 그림이 표기하는 바는 왼쪽 아래와 같으며, 검은색 상자를 사용하는 예시는 오른쪽 아래와 같다.



 

## Problem 2.4

---

- 2.3 에서 만든 parallel prefix adder의 area와, input A[0] 혹은 B[0]부터 마지막 sum bit인 S[11]까지의 delay를 아래의 표를 참고하여 구하시오.

	Area ( $\mu\text{m}^2$ )	Delay (ns)
2-input XOR gate	8	60
2-input AND gate	6	30
2-input OR gate	6	40